Instituto Tecnológico de Buenos Aires

22.85 - Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio N°2: Realimentación Lineal de estados

Grupo 1

MÁSPERO, Martina	57120
Mestanza, Joaquín Matías	58288
Nowik, Ariel Santiago	58309
PANAGGIO VENERANDI, Guido Martin	56214
Parra, Rocío	57669
Regueira, Marcelo Daniel	58300

 $\begin{array}{c} Profesor \\ {\rm Nasini,\ V\'ictor\ Gustavo} \end{array}$

Presentado: 27/09/2019

Índice

1. Transferencia del sistema a lazo abierto

 $\mathbf{2}$

1. Transferencia del sistema a lazo abierto

En el circuito que simula el sistema físico, se identifican bloques amplificadores inversores con operacionales. Cuatro de ellos son de ganancia -1 y los otros dos (que definirán las variables de estado) funcionan como integradores. Es decir, su transferencia es del formato:

$$H(S) = -\frac{1}{SCR}$$

Donde en cada caso, para el primer y segundo integrador respectivamente se obtiene:

$$H_1(S) = -\frac{10}{S}$$
 $H_2(S) = -\frac{1000}{47 \cdot S}$